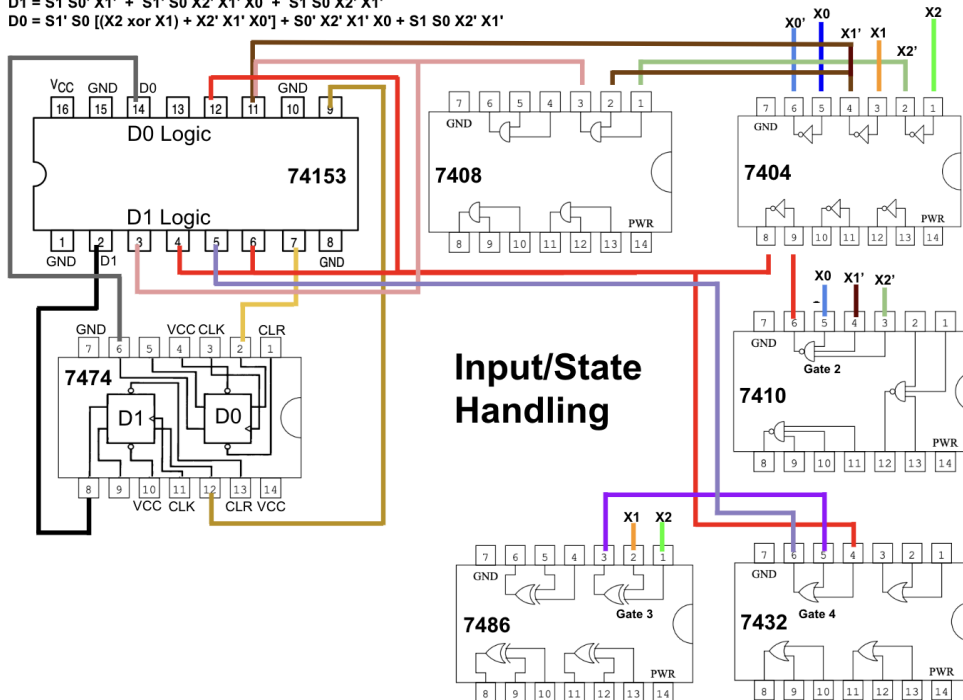


Diagrams:

Input/Output Diagrams

$$D1 = S1 S0' X1' + S1' S0 X2' X1' X0 + S1 S0 X2' X1'$$



$$D0 = S1' S0 [(X2 \text{ xor } X1) + X2' X1' X0] + S0' X2' X1' X0 + S1 S0 X2' X1'$$




$$Z2 = S1 S0 (X2 \text{ xor } X1) + S1 S0' X2' X1$$

$$Z1 = S1 X2 X1 X0$$
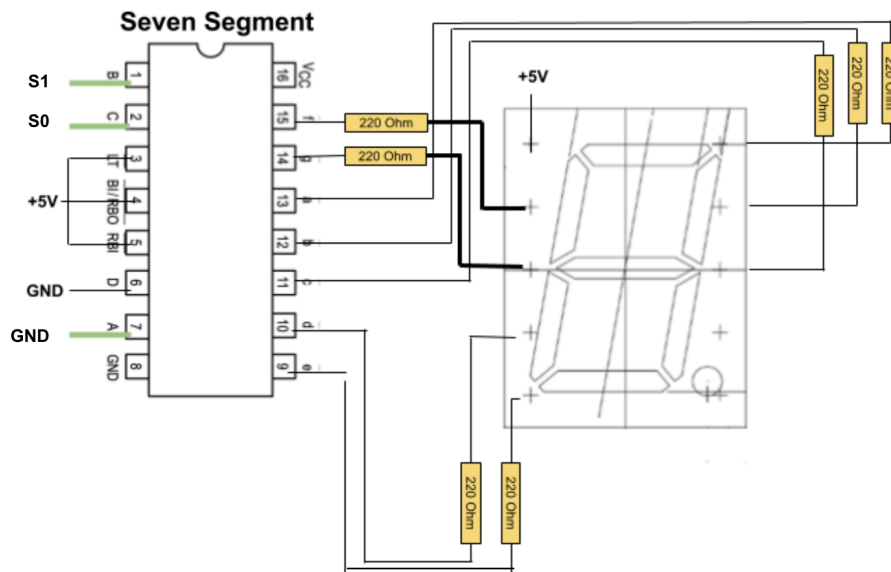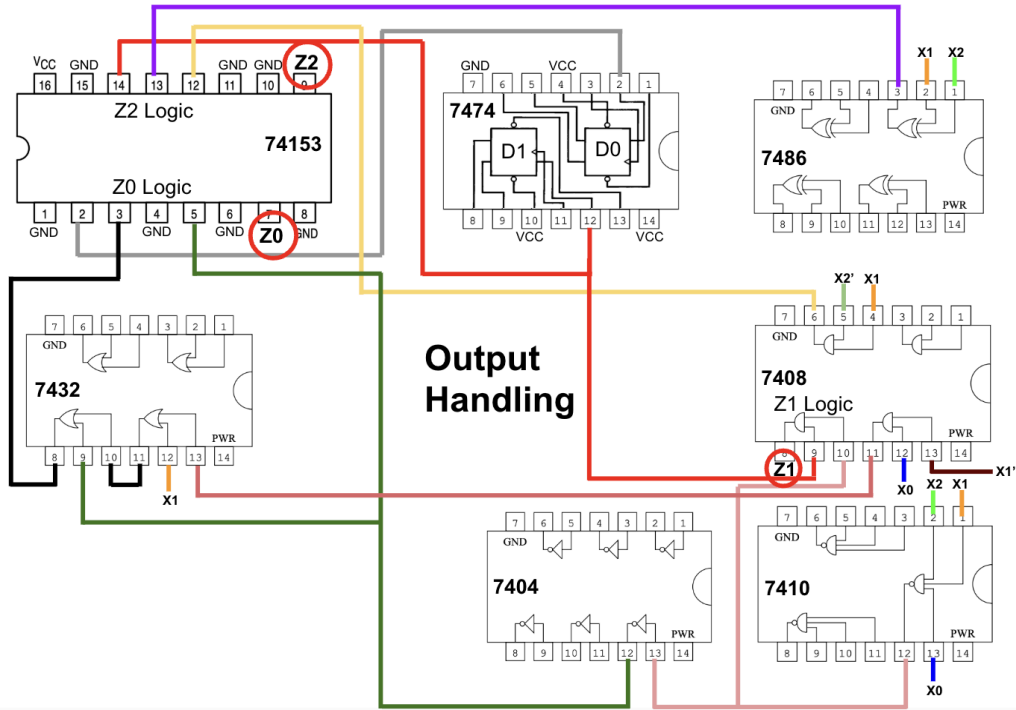
$$Z0 = S0 X2 X1 X0 + S1 S0 X2 (X1' X0 + X1)$$



Outputs

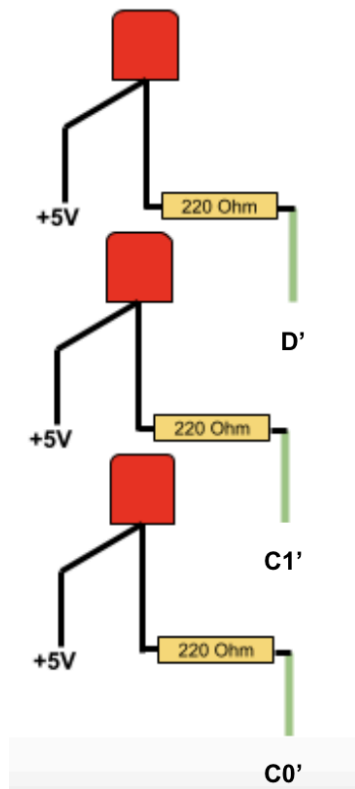

Netlists

GND -> [AD2], [74153 Pin 15, 11, 10, 8, 6, 4, 1], [7432 Pin 7], [7474 Pin 7], [7486 Pin 7], [7408 Pin 7], [7410 Pin 7], [7404 Pin 7], LEDS

+V -> **VRM** -> **5V** -> [Capacitor], [Seven Segment Display Pin 1], [74153 (both) Pin 16], [7474 Pin 4, 10, 14], [7486 Pin 14], [7408 Pin 14], [7410 Pin 14], [7404 Pin 14], [7432 Pin 14], [74LS74 Pin 3, 4, 5, 16]

DIO 10 (X2) -> [7404 Pin 1], [7486 Pin 1], [7410 Pin 2]

7404 Pin 2 -> **(X2')** -> [7408 Pin 5], [7404 Pin 1], [7410 Pin 3]

DIO 8 (X1) -> [7404 Pin 3], [7486 Pin 2], [7408 Pin 4], [7410 Pin 1], [7432 Pin 12]

7404 Pin 4 -> **(X1')** -> [7408 Pin 2], [7410 Pin 4], [74153 Pin 11], [7408 Pin 13]

DIO 6 (X0) -> [7410 Pin 5], [7408 Pin 12], [7410 Pin 13]

7408 Pin 3 -> **75143 Pin 11, 3**

7408 Pin 6 -> **75143 (2) Pin 12, 13**

7408 Pin 11 -> **7432 Pin 13**

7408 Pin 8 -> **LED**

7410 Pin 12 -> **7404 Pin 13**

7404 Pin 12 -> **74153 (2) Pin 5**

7404 Pin 8 -> **74153 (1) Pin 12, 6, 4**

7486 Pin 3 -> **74153 (2) Pin 13 and 7432 Pin 5**

7432 Pin 6 -> **74153 Pin 5**

7432 Pin 11 -> **7432 Pin 10**

7432 Pin 8 -> **74153(2) Pin 3**


7474 Pin 2 -> **74153(2) Pin 2, 74153(1) Pin 7**

7474 Pin 12 -> **74153(1) Pin 9**

74LS74 -> **270 Ohm** -> **Seven Seg Display:**

| 9 -> 4 | 10 -> 5 | 11 -> 8 | 12 -> 9 | 13 -> 10 | 14 -> 3 | 14 -> 2 |

Component Placement Diagram

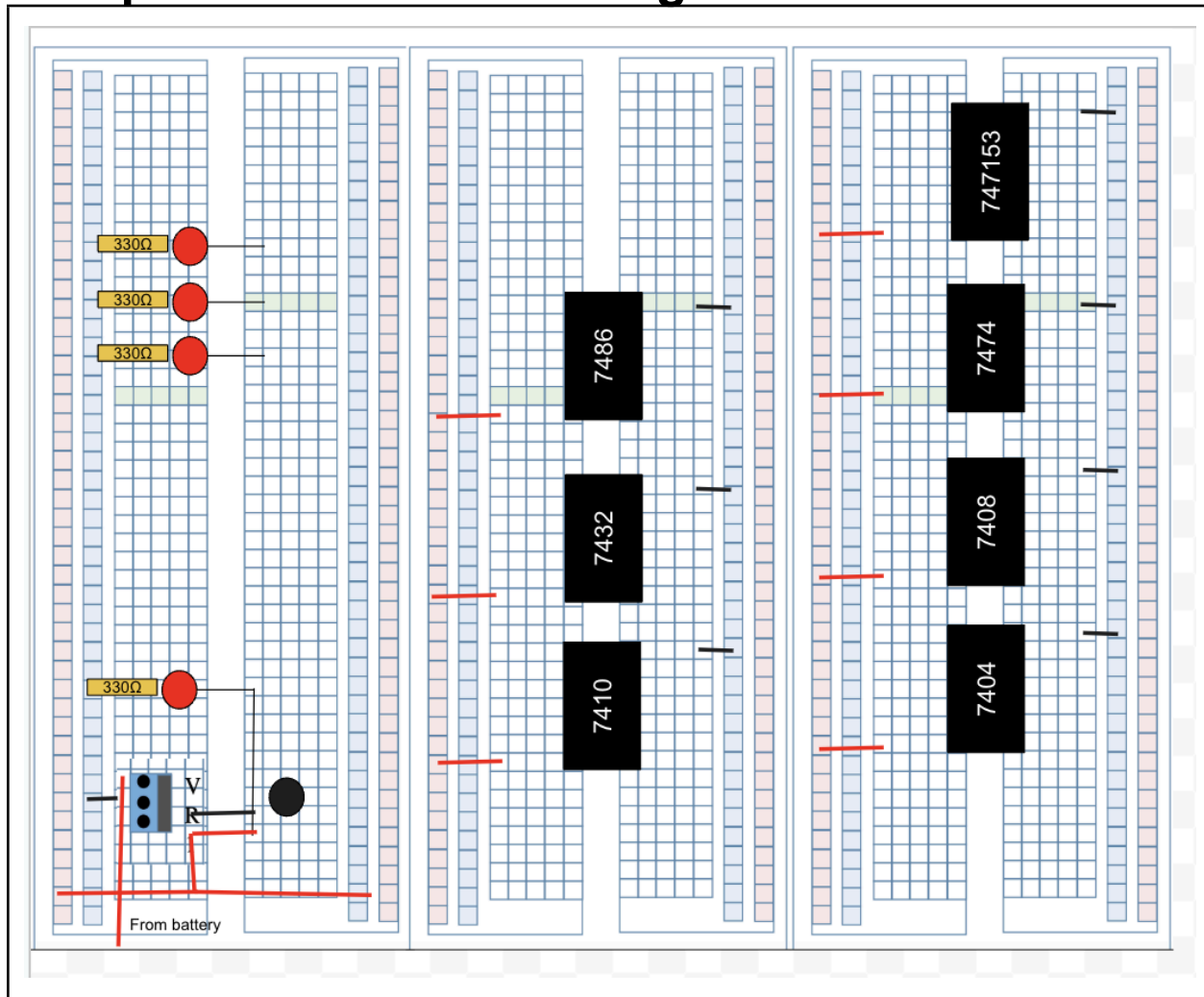

Truth Table

	S1	S0	X2	X1	X0	D1	D0	Z2	Z1	Z0
Stay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deposit	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
m&ms	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
doritos	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
baby ruth	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
pop tart	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
N/A	0	0	1	1	0	--	--	-	-	-
coin return	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
Stay	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
Deposit	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
m&ms	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
doritos	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
baby ruth	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
pop tart	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
N/A	0	1	1	1	0	--	--	-	-	-
coin return	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1
Stay	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Deposit	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
m&ms	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
doritos	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
baby ruth	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
pop tart	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
N/A	1	0	1	1	0	--	--	-	-	-
coin return	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0
Stay	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
Deposit	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1
m&ms	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1
doritos	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1
baby ruth	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
pop tart	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0
N/A	1	1	1	1	0	--	--	-	-	-
coin return	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1

Expressions

$$D1 = S1 S0' X1' + S1' S0 X2' X1' X0 + S1 S0 X2' X1'$$

$$D0 = S1' S0 [(X2 \text{ xor } X1) + X2' X1' X0] + S0' X2' X1' X0 + S1 S0 X2' X1'$$

$$Z2 = S1 S0 (X2 \text{ xor } X1) + S1 S0' X2' X1$$

$$Z1 = S1 X2 X1 X0$$

$$Z0 = S0 X2 X1 X0 + S1 S0 X2 (X1' X0 + X1)$$

Physical Circuit

Circuit

(Extended breadboard due to my 7404s and 7408 repeatedly breaking, and having to test with other chips lol)

